


**MOCK
TEST 2**
Branchements en série ou en parallèle

série

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

parallèle


$$I_1 = \frac{U}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2}$$


$$I = I_1 + I_2$$

 Trouvez les valeurs indéterminées (*find the unknown values*) :


a)

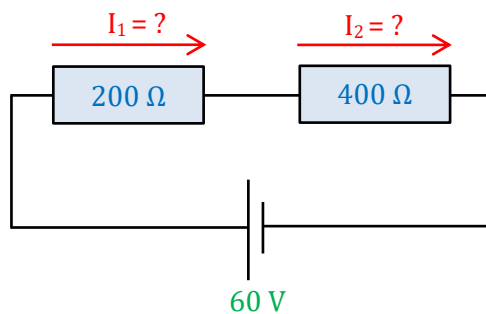


b)

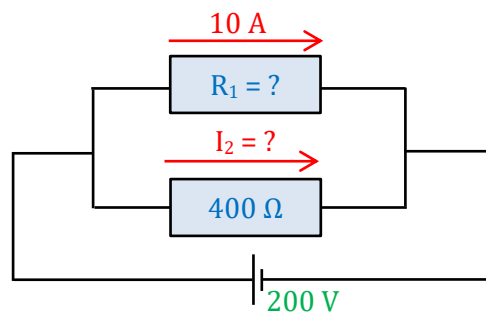


c)

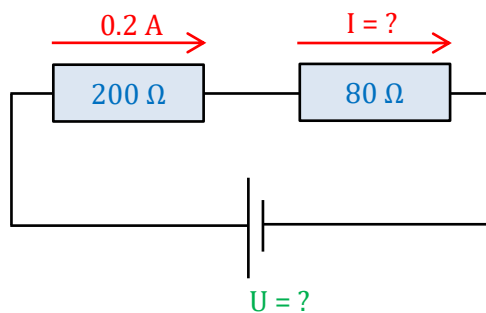


d)

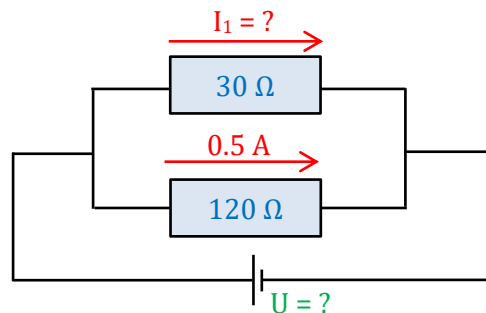


e)

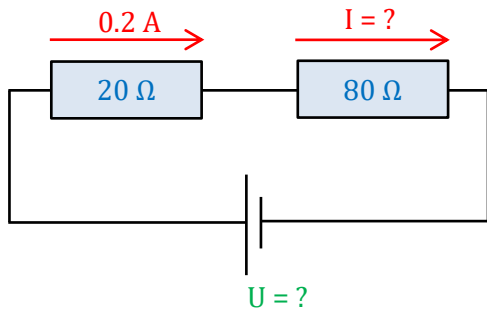


f)

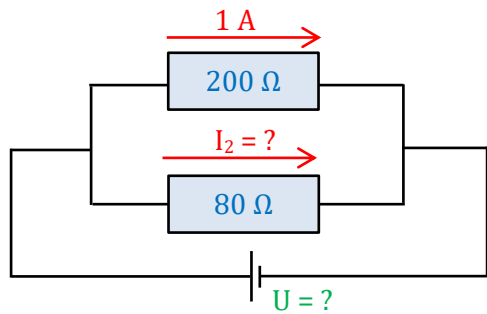


g)

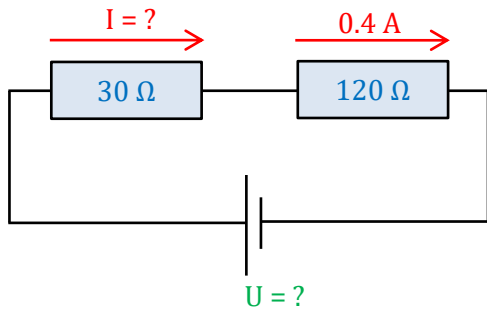

h)

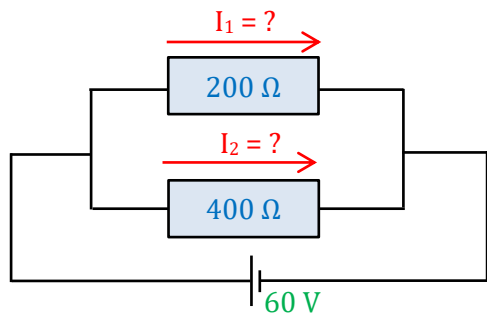

i)

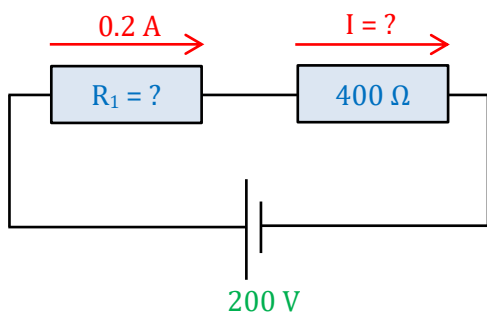

j)

